## 第二次作业

## U08M11002 Spring 2022

提交截止日期:北京时间 2022 年 3 月 14 日课上(星期一)

提交作业方式:从第二次作业开始,需要在上课时现场提交纸质版作业。

- 1. 超过截止日期提交的作业按照 0 分计算;
- 2. 截止日期前提交的作业若不符合上述要求,或没有被成功接收,视作没有提交作业。
- 3. 为了你自己复习需要,建议上交前自行扫描备份。

**题目 1.**  $a,b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ , 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(at - b)dt = \frac{1}{|a|}f(\frac{b}{a})$$

题目 2. 证明  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$ .

题目 3. 证明  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = -f'(0)$ .

**题目 4.** 证明: 微分、积分(变上限积分)和延时器( $y(t) = f(t - t_0)$ )都是线性系统。

题目 5. 证明以下系统不是时不变系统 (LTI):

(1) (变系数)
$$y = tf(t)$$

(2) (反转) 
$$y = f(-t)$$

(3) (伸缩) $y = f(\alpha t)$ 

题目 6. 判断下列系统的因果性:

(1) 
$$y(t) = f(t-2)$$

(2) 
$$y(t) = f(t+2)$$

**题目 7.** 判断下列系统是否为线性的、时不变的、因果的。假设系统均为零状态系统。

(1) 
$$y(t) = \frac{d^2}{d^2t} f(t)$$

$$(2) y(t) = f(t)U(t)$$

(3) 
$$y(t) = \sin[f(t)]U(t)$$

(4) 
$$y(t) = f(1-t)$$

(5) 
$$y(t) = f(2t)$$

$$(6) y(t) = f^2(t)$$

(7) 
$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$$

(8) 
$$y(t) = \int_{-\infty}^{5t} f(\tau)d\tau$$

**题目 8.** 线性时不变系统, 当激励  $f_1(t) = U(t)$  时, 响应  $y_1(t) = e^{-at}U(t)$ 。试 求当激励  $f_2(t) = \delta(t)$  时, 响应  $y_2(t)$  的表达式。(假定起始时刻系统无储能。)


**题目 9.** 已知系统相应的齐次方程及其对应的  $0_+$  时刻的状态条件,求系统的零输入响应。

(1) 
$$\frac{d^2}{d^2t}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = 0$$
,  $r(0_+) = 1$ ,  $r'(0_+) = 2$ 

(2) 
$$\frac{d^2}{d^2t}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = 0$$
,  $r(0_+) = 1$ ,  $r'(0_+) = 2$ 

(3) 
$$\frac{d^3}{d^3t}y(t) + 2\frac{d^2}{d^2t}y(t) + \frac{d}{dt}y(t)$$
 = 0,  $r(0_+) = r'(0_+) = 0, r''(0_+) = 1$ 

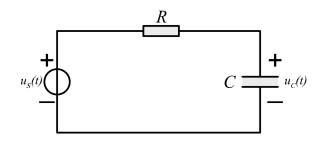**题目 10.** 如下图所示的 RC 电路中,已知  $R=1\Omega, C=0.5F$ ,写出描述该系统的微分方程。电容的初始状态  $u_C(0_-)=u_C(0_+)=-1V$ ,求激励  $u_s(t)$  为下列信号时的电容 C 的电压全响应  $u_C(t)$ :



$$(1) u_s(t) = U(t)$$

(2) 
$$u_s(t) = e^{-t}U(t)$$

(3) 
$$u_s(t) = e^{-2t}U(t)$$

$$(4) u_s(t) = tU(t)$$