## 期中考试 (闭卷)

U08M11002 Spring 2022; 总分 20 分 北京时间 2022 年 5 月 7 日 19:00-21:00, 教西 A101

## 常用傅里叶变换对 / 傅里叶变换定理

$$x(t) = \delta(t) \iff X(j\omega) = 1$$

$$x(t) = 1 \iff X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$x(t) = e^{-\alpha t}U(t) \iff X(j\omega) = \frac{1}{\alpha + j\omega}, \alpha > 0$$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le T \iff X(j\omega) = \frac{2\sin(\omega T)}{\omega} \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{\sin(Wt)}{\pi t} \iff X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$


$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(j\omega)X_2(j\omega)$$

$$x_1(t)x_2(t) \iff \frac{1}{2\pi}X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

## 傅立叶级数的指数形式

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$
$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

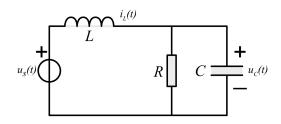**题目 1.** (2pts) 现有如下图所示的电路。**请以 P 算子的形式**写出(注意: 写成  $p^2$  前面的系数为 1 的形式):




- (1) (1pt) 以  $u_C(t)$  为响应的微分方程;
- (2) (1pt) 以  $i_L(t)$  为响应的微分方程。

**题目 2.** (4pts) 已知某 LTI 系统的常微分方程为 y'(t) + y(t) = f(t),

- (1) (1pt) 若完全响应为  $y(t) = [3e^{-t} + 2e^{-3t}]U(t)$ ,且  $y(0^-) = 3$ ,求该系统的零输入响应和零状态响应;
- (2) (1pt) 若  $y(0^-) = 10$ , 求系统的零输入响应;
- (3) (1pt) 若完全响应为  $y(t) = [3e^{-t} + 2e^{-3t}]U(t)$ , 且  $y(0^-) = 3$ , 求 y'(t) + y(t) = f(t-2) 的零状态响应;
- (4) (1pt) 若完全响应为  $y(t) = [3e^{-t} + 2e^{-3t}]U(t)$ ,且  $y(0^-) = 3$ ,求 y'(t) + y(t) = f'(t) + 3f(t) 的零状态响应。

**题目 3.** (3pts)求下图**周期信号**的傅里叶级数,已知  $T = 4\tau$ (请给出推导过程,如果直接给结论则不给分)(1pt),并画出频谱幅度图 (1pt)。现在,如果  $\tau$  不变,让周期 T 变成 2T,频谱图会发生什么样的变化 (1pt)?

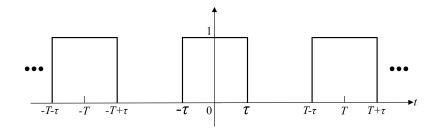

题目 4. (4pts) 已知 
$$f(t) = \left(\frac{\sin 2\pi t}{2\pi t}\right)^2$$
,  $-\infty < t < \infty$ ,

- (1) (2pts) 求 F(jw)(如果不想列出数学公式,可以画图表示结果。需要给出推理过程。)。
- (2) (2pts)  $\vec{x} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

**题目 5.** (4pts) 描述某线性时不变系统的方程为 y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = f'(t) + 2f(t), 试求:

- (1) (2pts) 求该系统的冲激响应 h(t);
- (2) (2pts) 若输入  $f(t) = 6e^{-t}U(t)$ , 求系统的零状态响应  $y_f(t)$ 。

**题目 6.** (3pts) 某一线性系统、输入信号 f(t) 的频谱 F(jw) 如下图所示。通过系统  $H_1(w)$  后便用冲激串  $\delta_T(t)$  进行抽样, $|H_1(jw)|$  的特性如图 8(c) 所示。

- (1) (1pt) 为保证不出现混叠效应,求最低抽样频率  $f_s$  (注意:采样频率的单位是 Hz,请注意转换,答案写成角频率不给分);
- (2) (1pt) 求抽样输出信号 y(t) 的频谱函数(假设采样角频率为  $w_s$ ,采样角频率可以保证不发生频谱混叠);
- (3) (1pt) 若抽样输出的脉冲调幅信号通过理想信道,为了使接收端能实现无失真地恢复原信号 f(t),假设  $H_1(jw)$  在  $[-\omega,\omega]$  区间是一个线性相位,问接入的系统  $H_2(jw)$  应具有什么样的特性(请画出  $H_2(jw)$  的频谱图)。

